

回路・電流計と電圧計

回路・回路図 B

 5分


1. 次の問いに答えなさい。

(1) 次の空欄に当てはまる電気用図記号をそれぞれ書きなさい。

| | | |
|--------|-----|----------|
| 電池（電源） | 電球 | 抵抗器（電熱線） |
| [1] | [2] | [3] |
| スイッチ | 電流計 | 電圧計 |
| [4] | [5] | [6] |

(2) 豆電球 A と B を使い、図1のような直列回路を作った。図1の回路を電気用図記号を用いて、回路図で表しなさい。


図1

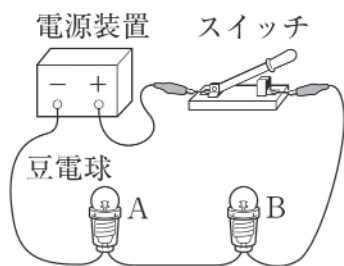

[7]

(3) 豆電球 C と D を使い、図2のような並列回路を作った。図2の回路を電気用図記号を用いて、回路図で表しなさい。

図2

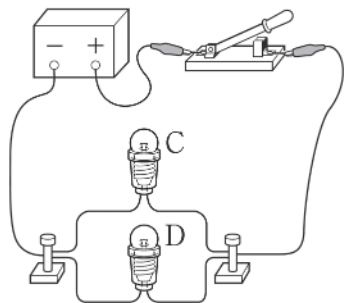

[8]